



Laboratorio 7

Teorema De Thevenin

Laboratorio de Circuitos eléctricos

Procedimiento

2021




Contenido

1. Procedimiento

3



1. Procedimiento

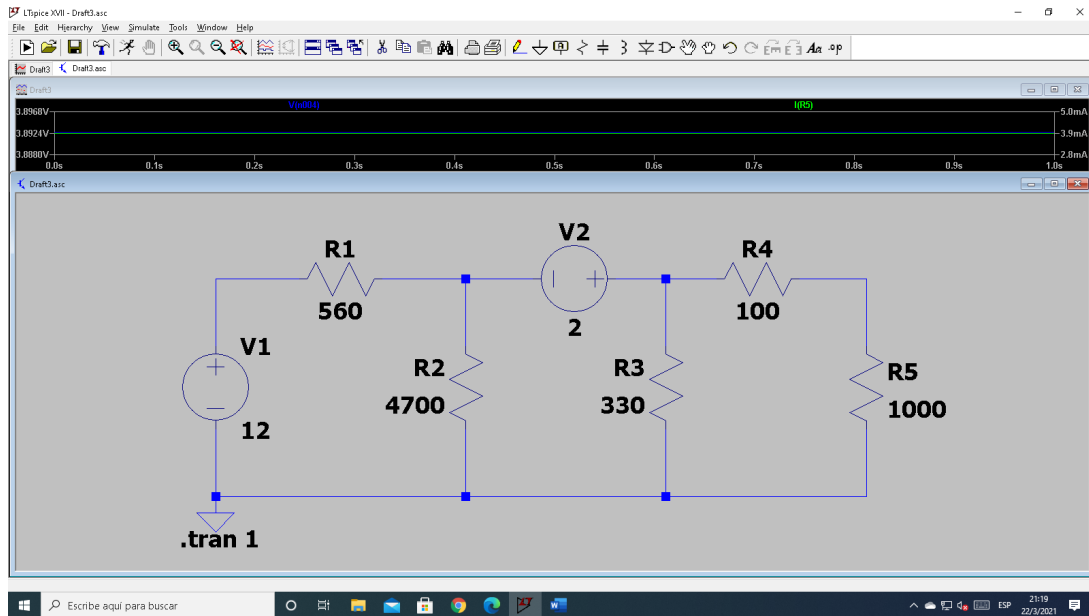

Vth (V)		Rth	
Calculado	5.049	Calculado	298.85
Medido	5.049	Medido	298.85

Parametro Electrico	CIRCUITO ORIGINAL		CIRCUITO THEVENIN	
	CALCULADO	MEDIDO	CALCULADO	MEDIDO
Voltaje(V)	3.887	3.89	3.88	3.88
Corriente(mA)	3.887	3.89	3.88	3.88

